

Beispiel zum Schaltungsentwurf mithilfe endlicher Automaten

Ein Zähler modulo 3 mit Reset


Inhalt:

1. Bezug zum Unterricht
2. Beschreibung durch einen endlichen Automaten
3. Überprüfung durch ein Programm
4. Aufstellen der Schwertabelle
5. Entnehmen der Schaltfunktionen
6. Überprüfung der Schaltfunktionen
7. Test im Digitalsimulator
8. Test mit HASI

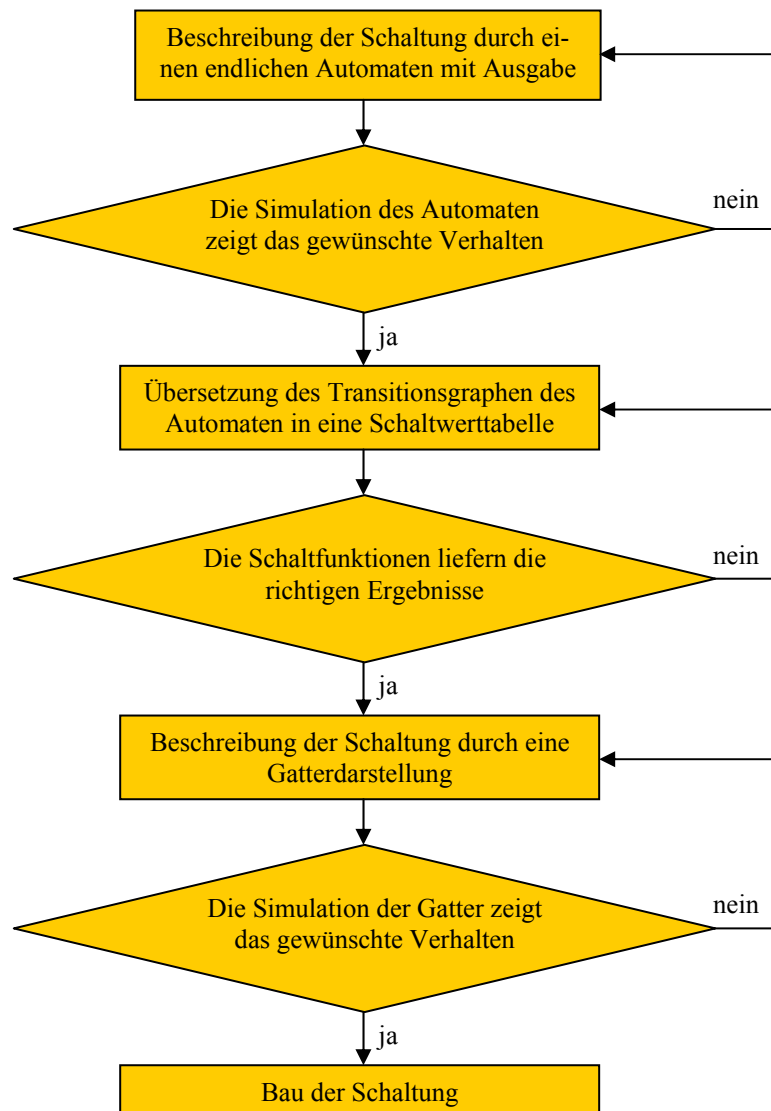1. Bezug zum Unterricht

Schaltwerke können in aus praktischen Gründen (z. B. Platz und Übersichtlichkeit) begrenztem Rahmen systematisch mithilfe von endlichen Automaten entwickelt werden. In diesem Sinne kann die technische Informatik in der Schule eine Vorstufe (oder ein Teilgebiet) der theoretischen Informatik darstellen. Aus unterrichtsorganisatorischen Gründen ist es sehr empfehlenswert, diesen Weg zu gehen, weil die Nutzung der und die Gewöhnung an Notationsformen der Automatentheorie einen Theoriekurs, der meist dicht vor dem Abitur liegt, effizient vorbereitet. So kann die theoretische Informatik auf einem der Sek. II angemessenen Niveau unterrichtet werden, ohne aus Zeitgründen in Anfangsproblemen stecken zu bleiben.

Systematischer Schaltungsentwurf bedeutet in diesem Kontext, dass Schaltwerke in unterschiedlicher Detailliertheit und unterschiedlichem Abstraktionsgrad auf unterschiedliche Modelle abgebildet werden. Vor dem Wechsel des Modells sollte jeweils (so weit wie möglich und sinnvoll) überprüft werden, ob das gerade entwickelte Modell seinen Anforderungen entspricht. Daraus ergibt sich eine Folge von Modellen und Tests, die endlich zu einer konkreten Schaltung führt, die (hoffentlich) den ursprünglich gestellten Anforderungen entspricht.




Eine solche klar gegliederte Organisation des Unterrichts ermöglicht es außerdem, je nach Zeitkontingent das Thema an unterschiedlichen Stellen sinnvoll zu beenden oder weiter zu vertiefen. Auf allen Ebenen ist aktive Schülerarbeit möglich.

Die so entwickelten Komponenten (Rechenschaltungen, Speicher, Zähler, ...) können dann in einem zweiten Anlauf als Bausteine benutzt werden, aus denen kompliziertere Schaltwerke oder sogar Modellcomputer „komponiert“ werden. Die hierfür erforderliche Arbeitsweise entspricht dann einem „technischen“ Umgang mit den Komponenten:

- Wir versuchen einerseits, Computer zu „verstehen“, indem wir sie teilweise nachbauen.
- Andererseits erwerben wir Wissen nicht unbedingt um unser Verständnis für die Welt zu erhöhen, sondern um „etwas zu tun“.

Als Beispiel für den systematischen Entwurf von Schaltungen wollen wir einen **Zähler** entwickeln, der **modulo 3** arbeitet und zusätzlich durch Eingabe des Zeichens **R** (Reset) jederzeit in den Anfangszustand gebracht werden kann. Der Zähler liest ansonsten das „normale“ Taktsignal, also eine Leitung, die periodisch zwischen den Werten 0 und 1 wechselt. Dabei zählt die Schaltung wiederholt von Null bis Zwei: 0-1-2-0-1-2-0-1-2-... Der Zähler ändert seine Anzeige, wenn die Eingabe von 1 auf 0 wechselt.

 

2. Beschreibung durch einen endlichen Automaten


Zuerst bestimmen wir die Alphabete:

Eingabealphabet: $\mathbb{E} = \{0,1,R\}$


Ausgabealphabet: $\mathbb{A} = \{0,1,2\}$

Die Zustandsmenge ergibt sich nach Konstruktion des Transitionsgraphen.

 Da wir die Wechsel der Taktleitung mitverfolgen müssen, wählen wir Zustände, die dieses für einen einfachen Durchgang erledigen.



 Danach vervollständigen wir den Graphen, indem wir dafür sorgen, dass in jedem Zustand für jedes Eingabezeichen eine angemessene Reaktion definiert ist. Es fehlt noch die Reaktion auf das Zeichen R.



Zustandsmenge: $S = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$


```
        default: return 99;
    }
}

public char g(int s, char e)
{
    switch(s)
    {
        case 0: switch(e) {case '0': return '0'; case '1':return '0';
                           case 'R': return '0';}
        case 1: switch(e) {case '0': return '1'; case '1':return '0';
                           case 'R': return '0';}
        case 2: switch(e) {case '0': return '1'; case '1':return '1';
                           case 'R': return '0';}
        case 3: switch(e) {case '0': return '2'; case '1':return '1';
                           case 'R': return '0';}
        case 4: switch(e) {case '0': return '2'; case '1':return '2';
                           case 'R': return '0';}
        case 5: switch(e) {case '0': return '0'; case '1':return '2';
                           case 'R': return '0';}
        default: return ' ';
    }
}
```

4. Aufstellen der Schaltwerttabelle

Zuerst werden die benutzten Größen codiert. Die Codierung ist eigentlich beliebig, sollte aber so gewählt werden, dass man den Bits nachher ansieht, was sich dahinter verbirgt. Dadurch vermeidet man viele „Schreibfehler“.

Eingabealphabet:

Eingabezeichen	e ₀	e ₁
0	0	0
1	0	1
R	1	0

Ausgabealphabet:

Ausgabezeichen	a ₀	a ₁
0	0	0
1	0	1
2	1	0

Zustandsmenge:

Zustand	z ₀	z ₁	z ₂
s ₀	0	0	0
s ₁	0	0	1
s ₂	0	1	0
s ₃	0	1	1
s ₄	1	0	0
s ₅	1	0	1

In dieser Codierung wird der Transitionsgraph in die Schaltwerttabelle übertragen: Für jeden Zustand und jedes Eingabezeichen wird aufgeschrieben, welcher Folgezustand und welches Ausgabezeichen sich ergeben. Dabei werden nur die tatsächlich auftretenden Kombinationen berücksichtigt – das sind ja schon genug!

Zustand			Eingabezeichen		Folgezustand			Ausgabezeichen	
z ₀	z ₁	z ₂	e ₀	e ₁	u ₀	u ₁	u ₂	g ₀	g ₁
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

5. Entnehmen der Schaltfunktionen

Wir entnehmen der Schaltwerttabelle jetzt die Schaltfunktionen für die einzelnen Bits der Ergebnisse durch „geschicktes Gucken“ in möglichst einfacher Form. (Ein systematisches Verfahren wird an anderer Stelle beschrieben.) Wir machen davon Gebrauch, dass in der Tabelle einige Kombinationen nicht auftreten.

$$u_0 = [((z_1 \wedge z_2) \vee (z_0 \wedge \overline{z_2})) \wedge \overline{e_0} \wedge \overline{e_1}] \vee (z_0 \wedge e_1)$$

$$u_1 = [((\overline{z_1} \wedge z_2) \vee (z_1 \wedge \overline{z_2})) \wedge \overline{z_0} \wedge \overline{e_0} \wedge \overline{e_1}] \vee (z_1 \wedge e_1)$$

$$u_2 = e_1$$

$$g_0 = u_0$$

$$g_1 = [\overline{z_0} \wedge (z_1 \oplus z_2) \wedge \overline{e_0}] \vee (z_1 \wedge z_2 \wedge e_1)$$

6. Überprüfung der Schaltfunktionen

Die gefundenen Schaltfunktionen können sehr leicht Fehler enthalten – besonders, wenn sie durch „geschicktes Gucken“ gefunden wurden. Manchmal erzeugen sie die richtigen Einsen – aber nicht nur diese, sondern einige mehr. Fehlerhafte Schaltfunktionen in eine Schaltung umzusetzen ist nun nicht sehr sinnvoll. Wir überprüfen deshalb unser Ergebnis erstmal durch ein Programm.

```
public void Schaltwerttabelle()
{
    textArea1.setText(""); //alten Inhalt löschen
    String neu = ""; //neuer Inhalt, anfangs leer
    String h;
    boolean z0, z1, z2, e0, e1, u0, u1, u2, g0, g1;

    //Tabellenkopf schreiben
    neu = " z0 | z1 | z2 | e0 | e1 || u0 | u1 | u2 | g0 | g1 " + "\n";
    neu = neu + "-----" + "\n";

    //jetzt den Inhalt erzeugen
    z0 = false;
    do
    {
        z1 = false;
        do
        {
            z2 = false;
            do
            {
                e0 = false;
                do
                {
                    e1 = false;
                    do
                    {
                        //Schaltfunktionen berechnen
                        u0 = ((z1 && z2) || (z0 && !z2)) && !e0 && !e1 || (z0 && e1);
                        u1 = ((!z1 && z2) || (z1 && !z2)) && !z0 && !e0 && !e1 ||
                            (z1 && e1);
                        u2 = e1;
                        g0 = u0;
                        g1 = ((!z0 && (z1 ^ z2)) && !e0) || (z1 && z2 && e1);
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
// und in den String schreiben
if(z0) h = " 1 |"; else h = " 0 |";
if(z1) h = h + " 1 |"; else h = h + " 0 |";
if(z2) h = h + " 1 |"; else h = h + " 0 |";
if(e0) h = h + " 1 |"; else h = h + " 0 |";
if(e1) h = h + " 1 ||"; else h = h + " 0 ||";
if(u0) h = h + " 1 |"; else h = h + " 0 |";
if(u1) h = h + " 1 |"; else h = h + " 0 |";
if(u2) h = h + " 1 |"; else h = h + " 0 |";
if(g0) h = h + " 1 |"; else h = h + " 0 |";
if(g1) h = h + " 1"; else h = h + " 0";
neu = neu + h + "\n";
e1 = !e1;

// nur die vorkommenden Kombinationen anzeigen
if (e0 && e1)
{
    neu = neu +
        "-----" + "\n";
    break;
}
while (e1 != false);
e0 = !e0;
}
while(e0 != false);
z2 = !z2;

// nur die vorkommenden Kombinationen anzeigen
if (z0 && z1) break;
}
while(z2 != false);
z1 = !z1;

// nur die vorkommenden Kombinationen anzeigen
if (z0 && z1) break;
}
while(z1 != false);
z0 = ! z0;

// nur die vorkommenden Kombinationen anzeigen
if (z0 && z1) break;
}
while (z0 != false);
textAreal.setText(neu); //neuen Inhalt anzeigen
}
```

Das Ergebnis entspricht unseren Erwartungen – welch ein Glück!

z0	z1	z2	e0	e1	u0	u1	u2	g0	g1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

7. Test im Digitalsimulator

Jetzt können wir die Gatterdarstellung der Schaltung im Digitalsimulator überprüfen. Es empfiehlt sich, die Frequenz des Taktgenerators soweit herunter zu setzen, dass die einzelnen Bausteine genügend Zeit haben, um zu schalten.

